

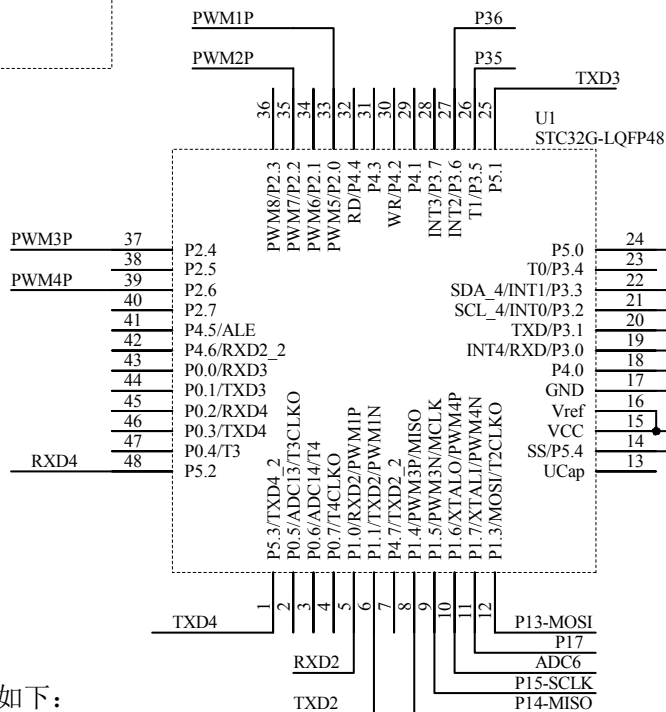



电调接口 实际使用2.54的三排针

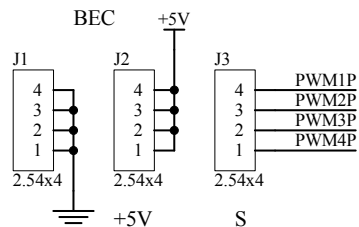

四个电机安排顺序如下:

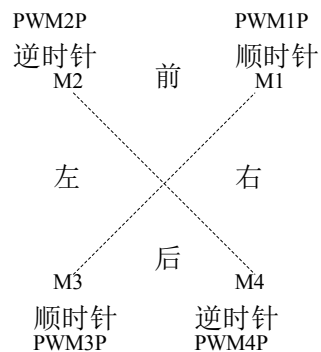


航灯控制

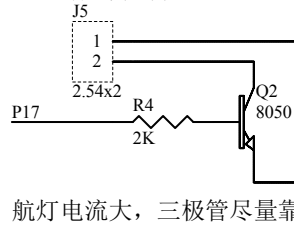


航灯电流大, 三极管尽量靠近电池输入地。

11. IV 航模锂电池

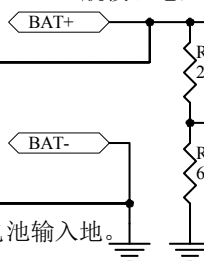


电池电压检测


串口1-下载 调试

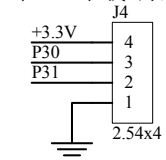


串口2-备用

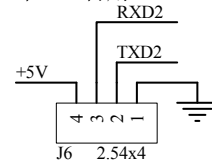


串口3-备用

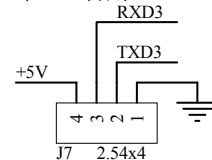

串口4-备用

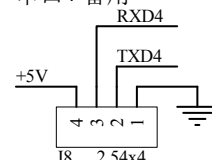


有源蜂鸣器

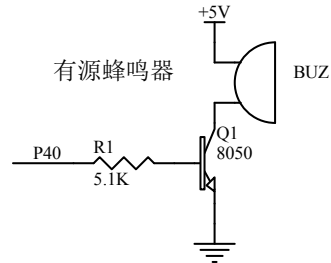


24L01+PA+LNA模块接口

注意: 模块下方不要铺铜。
模块下方不要有大电流或高频信号线

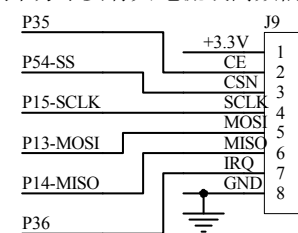


MPU-6050模块接口

模块使用3M双面海绵胶粘在PCB上

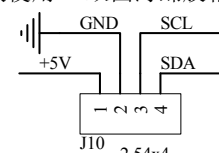

U3 78M05

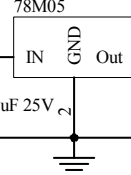

U2 AMS1117S

